FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation

Siebensegmentangesteuerter Sprachgenerator

UAA 1003

| Gr | enz | we | rte |
|----|-----|----|-----|
| | | | |

| Parameter | Kurz- zeichen | min. | max. | Einheit |
|-------------------------------|----------------------------|------|------|---------|
| Betriebsspannung | $U_{ m DD}$ | | 10 | V |
| Spannung an allen Anschlüssen | U_n | -0,3 | 10 | V |
| Drainströme (Pin 12 und 16) | I_D | | 5 | mA |
| Ausgangsstrom (Pin 33) | $\mathbf{I}_{\mathbf{o}}$ | | 5 | mA |
| Umgebungstemperatur | $\vartheta_{\mathbf{u}}$ | -20 | 65 | °C |
| Lagerungstemperatur | $\vartheta_{\mathfrak{t}}$ | -55 | 125 | °C |

Kennwerte bei $\vartheta_u = 25 \,^{\circ}\text{C}$, $U_{DD} = 5 \,\text{V}$, $I_{ref} = 50 \,\mu\text{A}$

| Parameter | Kurz- zeichen | typ. | max. | Einheit |
|------------------------------------|--------------------|-------|------|---------|
| Standby-Stromaufnahme | | | | |
| (Pin 17 und 19) | I_{DD0} | 2 | | mA |
| Strom in Pin 20 bei Ansage | I_{20} | 25 | | mA |
| Ausgangsstrom bei Ansage | I_o | | 750 | μ A |
| Eingangsstrom bei $U_1 = 2V$ | | | | |
| in Pin 211 und 3640 | I_{In} | | 200 | μA |
| Spannungsabfall an den | | | | |
| Open-Drain-Ausgangstransistoren | U_{DS} | | | |
| an Pin 12 bei $I_0 = 1 \text{ mA}$ | | | 0,3 | V |
| an Pin 16 bei $I_0 = 1 \text{ mA}$ | | | 0,7 | V |
| Interne Oszillatorfrequenz | f_{Osz} | 230,4 | | kHz |
| Taktfrequenz an Pin 16 | t _t | 25.6 | | kHz |
| Weckfrequenz (an Pin 33) | $\dot{f_w}$ | 780 | | Hz |

Empfohlene Betriebswerte

| Parameter | Kurz- zeichen | min. | typ. | max. | Einheit |
|--------------------------------|----------------------------|------|-------------------|----------------------------|---------|
| Spannung an Pin 20 | U_{DD} | 4,5 | 5 | 5,5 | v |
| Spannung an Pin 17 und 19 | U_{stab} | | | $U_{DD} + 1V$ | V |
| Oszillator-Steuerspannung | U_{Osz} | 0 | U_{DD} | V | |
| H-Eingangsspannung | | | | | |
| an Pin 211 und 3640 | $\mathbf{U}_{\mathbf{DH}}$ | 1,5 | | U_{DD} | V |
| L-Eingangsspannung | | | | | |
| an Pin 2 11 und 36 40 | U_{IL} | | | 0,3 | V |
| H-Eingangsspannung | | | | | |
| an Pin 14 und 15 | U_{IH} | 3 | | U_{DD} | V |
| L-Eingangsspannung | | | | | |
| an Pin 14 und 15 | \mathbf{U}_{IL} | | | 0,3 | V |
| Referenzstrom (Pin 34) | I_{ref} | | 50 | | μA |
| Ausgangsspannung der Referenz- | | | | | |
| quelle (an Pin 34) | \mathbf{U}_{ref} | | | 2,5 | V |
| Lastwiderstand an Pin 33 | R_L | 680 | | | Ω |

Blockschaltbild

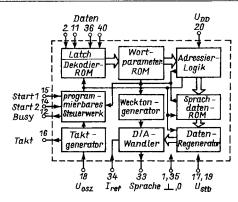


Bild 2: Übersichtsschaltplan

Kurzcharakteristik

- MOS-Einchipschaltung in N-Kanal-Si-Gate-Technik
- maskenprogrammierbar für verschiedene Sprachen und Wortschätze
- Anwendung bei Uhren, Telefon-Anrufbeantwortern, Zustands- oder Alarmanzeigen usw.
- rein digitale Speicherung und Verarbeitung der Sprachelemente
- durch Kombination mehrerer komplizierter Datenreduktionsverfahren und Redundanzminderung Unterbringung des Speichers (etwa 20 Wörter) mit Steuerung, Dekodierung und D/A-Wandlung auf einem Chip
- UAA 1003-1 für Uhrzeitansage in Deutsch (zunächst Weckton, dann akustische Ausgabe "Es ist ... Uhr...")
- UAA 1003-2 für Zeitansage in Französisch
- UAA 1003-3 für Zeitansage in Englisch

Maßbild

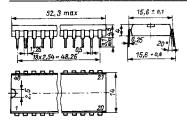


Bild 1: Gehäusezeichnung

Anschlußbelegung

| A113011 | |
|---------|-----------------------------------|
| 1 | Masse |
| 2 | Eingang Stunden-Einer b |
| 3 | Eingang Stunden-Einer a |
| 4 | Eingang Stunden-Zehner f |
| 5 | Eingang Minuten-Zehner e |
| 6 | Eingang Minuten-Zehner d |
| 7 | Eingang-Minuten-Einer g |
| 8 | Eingang Minuten-Einer f |
| 9 | Eingang Minuten-Einer e |
| 10 | Eingang Minuten-Einer b |
| 11 | Eingang Minuten-Einer a |
| 12 | Busy-Ausgang |
| 13 | Test-Anschluß (freilassen!) |
| 14 | Eingang Start 2 |
| 15 | Eingang Start 1 |
| 16 | Taktfrequenz-Ausgang |
| 17 | Standby-Spannung Ustb |
| 18 | Oszillator-Steuereingang |
| 19 | Standby-Spannung U _{stb} |
| 20 | Betriebsspannung U _{DD} |
| 2132 | Testanschlüsse (freilassen!) |
| 33 | Sprachausgang |
| 34 | Referenzstromeingang |
| 35 | Masse |
| 36 | Eingang Stunden-Zehner d |
| 36 | Eingang Stunden-Zehner c |
| 38 | Eingang Stunden-Einer g |
| 39 | Eingang Stunden-Einer f |
| 40 | Eingang Stunden-Einer e |
| | |

Funktion

Sobald der Generator über einen der beiden Starteingänge aktiviert wird, erfolgt die Einspeicherung der Eingangsinformation. Dekodier-ROM und Steuerwerk stellen die zugehörige Wortfolge fest und adressieren die Parameter. Diese veranlassen die Adressierlogik, die Sprachpartikel aus dem Sprachdaten-ROM auszulesen. Die digital kodierte Folge der Sprachpartikel wird im Datenregenerator aufbereitet und dann dem D/A-Wandler zugeführt.

Jedes produzierte Wort besteht aus einer Anzahl treppenförmiger Impulse mit 10 ms Dauer, die sich aus 128 verschiedenen Amplitudenwerten zusammensetzen. Abhängig von den Steuersignalen wird der gespeicherte Wortschatz zu verschiedenen Sätzen verknüpft.

Pin 2...11 und 36...40 --Dateneingänge

Entsprechend Bild 4 werden die Eingänge direkt mit den Anoden der Siebensegmentanzeige verbunden. Die Zuordnung geht aus Bild 3 und untenstehenden Tabellen hervor.

Zur Dekodierung der Uhrzeit werden nicht alle Segmente benötigt. Die Dateneingänge haben einen internen Pull-Down-Widerstand nach Masse.



Bild 3: Bezeichnung der Segmente

Minuten und Stunden-Einer

| Dezimalziffer | a | b | e | f | g | |
|---------------|---|---|----|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | _ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 1 | 1 | () | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |

Minuten-Zehner

| Dezimalziffer | d | e | f | |
|---------------|---|---|---|--|
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |

Stunden-Zehner

| Dezimalziffer | d c | |
|---------------|-------|--|
| 0 | 0 0 | |
| 0 | 1 1 | |
| 1 | 0 - 1 | |
| 2 | 1 0 | |

Pin 12 - Busy-Ausgang

Dieser Anschluß wird durch einen Open-Drain-Transistor gebildet. Er ist während der gesamten Sprechzeit niederohmig. Mit diesem Signal lassen sich externe Schaltungsteile steuern. Zum Beispiel kann die Betriebsspannung eingeschaltet werden (s. Bild 4). Dabei muß der Spannungsanstieg in mindestens 1 ms erfolgen.

Pin 14 - Eingang Start 2

Gibt man einen positiven Impuls von mindestens 10 ms Dauer auf Anschluß 14, so wird das Steuerwerk für die Wortfolge "Es ist ... Uhr ..." ohne vorherigen Weckton gestartet. Der Busy-Ausgang wird hochohmig. Bleibt der Startimpuls bis nach Ende der Zeitansage bestehen, so wird keine erneute Ansage ausgelöst.

Pin 15 - Eingang Start 1

Bei einem positiven Impuls von mindestens 10 ms Dauer ertönt zunächst ein Weckton von etwa 1 s Dauer. Dann wird die Wortfolge "Es ist... Uhr..." ausgegeben. Der Busy-Ausgang wird mit dem Startimpuls hochohmig. Bleibt dieser Impuls bis nach Ende der Zeitansage bestehen, so wird keine erneute Ansage gestartet.

Pin 16 - Taktfrequenz-Ausgang

Am Anschluß 16 kann die interne Taktfrequenz, die die Tonhöhe der Sprache bestimmt, gemessen werden. Der Ausgangstransistor ist ein Open-Drain-Transistor.

Pin 17, 19 – Standby-Versorgungsspannung

Diese Anschlüsse dienen zur Spannungsversorgung des Oszillators, der (im Blockschaltbild nicht gezeichneten) Normierschaltung und der Start-Eingangsschaltung. An diesen Schaltungsteilen

liegt also ständig Versorgungsspannung, während die Stromversorgung für die übrige Schaltung (über Anschluß 20) in den Betriebspausen ausgeschaltet werden kann, um den Gesamtverbrauch zu minimieren.

Pin 18 – Oszillator-Steuereingang

An diesen Anschluß wird eine zwischen 0V und 5V veränderbare Spannung gelegt, mit der die am Anschluß 16 zu messende Taktfrequenz auf 25,6 kHz eingestellt wird.

Pin 20 – Betriebsspannung

Wie schon bei der Beschreibung der Anschlüsse 17 und 19 erwähnt, wird der Hauptteil des UAA 1003 über Anschluß 20 versorgt. Dadurch ist in den Betriebspausen ein kleiner Stromverbrauch gewährleistet. Wie in Bild 4 zu sehen, wird der Schalter für die Versorgung von Anschluß 20 durch den Busy-Ausgang gesteuert.

Pin 33 - Sprachausgang

Dieser Ausgang liefert das Sprachsignal als Strom. Mit $50\,\mu\mathrm{A}$ Referenzstrom und $680\,\Omega$ Lastwiderstand nach U_{DD} entsteht eine Ausgangsspannung von $V_{\mathrm{SS}}\!\leq\!0.5\,\mathrm{V}$. Nach Beseitigung der Taktfrequenz durch ein einfaches externes Bandfilter steht das analoge Sprachsignal zur Verfügung. Das Filter soll aus einem 300-Hz-Hochpaß und zwei Tiefpässen 1,5 kHz und 3,5 kHz bestehen.

Pin 34 - Referenzstromeingang

Diesem Anschluß ist ein extern erzeugter Referenzstrom zuzuführen. Der Ausgangsstrom (Pin 33) ist diesem Strom proportional. Die Ausgangsspannung der Stromquelle muß mindestens 2,5 V annehmen können.

Wir danken hiermit Conrad-Electronic für die freundliche Bereitstellung der Datenunterlagen.

Applikationsschaltung

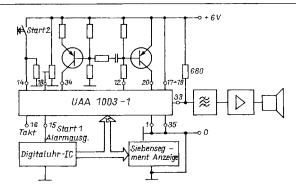


Bild 4: Betriebsschaltung in einem sprechenden Wecker. Durch den Kondensator am Stromquelleneingang fällt I_{ref} nach dem Start exponentiell auf seinen Nennwert. Daher ergibt sich ein Weckton mit abklingender Amplitude. Der Kondensator wird so gewählt, daß der Nennwert von I_{ref} nach 1s erreicht ist.